

FORMATO GUIA PARA QUE DESARROLLES EL PROPIO



Reporte De Prácticas Taller de Sistemas Digitales 2



Practica Numero: 2

Nombre de la práctica: Flip flop compuertas NAND y NOR

Grupo: Jueves 5:00pm a 7:00pm

Fecha de entrega: 15 de Septiembre del 2011

Nombre: Francisco --- -- --- ----

Correo del Alumno: fran300490@hotmail.com



Valor del día:

Humildad: actitud de una persona que no presume de sus logros econoce sus fracasos y debilidades y actúa sin orgullo lo cual lo convierte en mejor persona. Etc. Etc. Etc.....

Objetivo de la práctica:

El conocer el comportamiento del circuito lógico denominado flip flop con ayuda de los antecedentes ya conocidos de la practica anterior sobre las compuertas.

Diagrama esquemático:

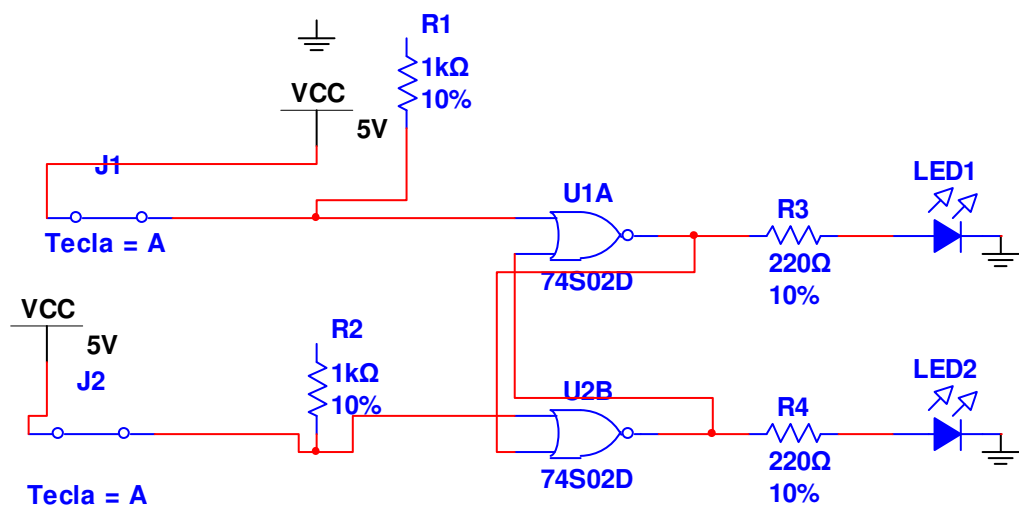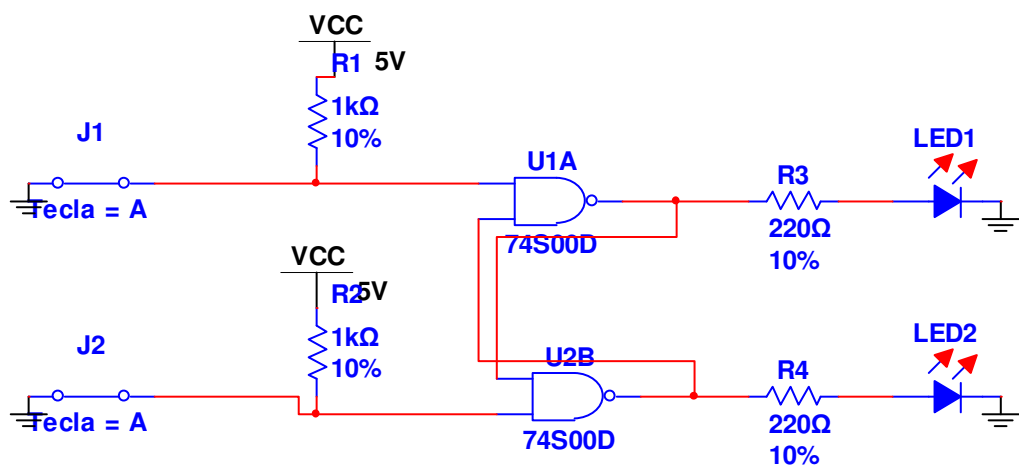

Tablas de verdad:

Flip flop NAND:

r	s	q	q'
1	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0
0	1	0	1
1	1	0	1
0	1	0	1
1	1	0	1
0	0	1	1

Flip flop NOR:

r	s	q	q'
0	0	1	0
0	1	1	0
0	0	1	0
0	1	1	0
0	0	1	0
1	0	0	1
0	0	0	1
1	0	0	1
0	0	0	1
1	1	0	0

Conclusión: Las conclusiones son respecto a el aprendizaje de la practica, es decir sobre la experiencia del armado y el resultado obtenido.

Bibliografía: Sobre donde se recabo la información para la realización de la practica así, como las direcciones electrónicas